

Bewertungspaket zum Gesamttest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN

Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamtttest lösen** — vollständig, mit Rechenweg, ohne dieses Paket.
2. **Fotografieren oder scannen**, gut lesbar, eine Seite pro Bild. **Kein Name** auf den Bildern. Handysfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten). Lade darum lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch, oder entferne vorher die Standortangaben.
3. **Bewerten lassen**. Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Lade nur deine Lösung und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein. Ohne KI kannst du dich mit Abschnitt 3 selbst bewerten.
4. **Rückmeldung prüfen**. Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Physik an einer Schweizer Berufsmaturitätsschule. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamtttest «Elektrizität» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:

1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G6 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Rechenweg und Ergebnis. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Lösungswege zählen voll. Gleichwertige Schreibweisen zählen voll: Dezimalpunkt oder Dezimalkomma, andere Vorsilbe ($0.128\text{ A} = 128\text{ mA}$), Zehnerpotenz oder ausgeschriebene Zahl, sinnvoll gerundete Werte (drei signifikante Stellen). Zeilen mit (E) sind Ergebnispunkte: Sie verlangen das Ergebnis *mit richtiger Einheit*, auch ohne Weg; ohne oder mit falscher Einheit gibt es diesen Punkt nicht. Zeilen mit (W) und alle übrigen gibt es nur mit nachvollziehbarem Weg (Formel, dann Werte mit Einheiten); ein Zahlenwert darin braucht ebenfalls die Einheit. Wo das Raster eine feste Restpunktzahl nennt, gilt diese.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «Minuten nicht in Stunden umgerechnet»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 25) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. Ein Fehler wird nur einmal abgezogen: Wer mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiterrechnet, bekommt die folgenden Zeilen (Folgefehler). Gleichwertige Wege und Schreibweisen zählen voll. In der Spalte P: **(E)** = Ergebnispunkt — es zählt das Ergebnis *mit richtiger Einheit*, auch ohne Weg; ohne oder mit falscher Einheit gibt es ihn nicht. **(W)** = Wegpunkt — nur mit nachvollziehbarem Weg (Formel, dann Werte mit Einheiten); steht in einer Weg-Zeile ein Zahlenwert, braucht auch er die Einheit. «Typische Fehler» nennt die Zeilen mit 0 Punkten und die Punktzahl, die bleibt.

G1 Elektronen im Draht

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Ansatz	1 (W)	$Q = n \cdot e = 2.0 \cdot 10^{19} \cdot 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
Ladung	1 (E)	$Q \approx 3.20 \text{ C}$ (auch 3.2 C)
Stromstärke	1 (E)	$I = \frac{Q}{t} = \frac{3.20 \text{ C}}{8 \text{ s}} \approx 0.40 \text{ A}$

Typische Fehler: $Q = n/e$ ($1.25 \cdot 10^{38}$): Ansatz und Ladung 0; I mit diesem Wert folgerichtig ($1.56 \cdot 10^{37} \text{ A}$) zählt → 1 von 3 P. $I = Q \cdot t$: Stromstärke 0 → 2 von 3 P.

G2 Akku, 50 Wh bei 10 V

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Ansatz	1 (W)	$W = U \cdot Q$, also $Q = \frac{W}{U} = \frac{50 \text{ Wh}}{10 \text{ V}}$
Ladung in Ah	1 (E)	$Q = 5 \text{ Ah}$
Ladung in C	1 (E)	$Q = 5 \text{ A} \cdot 3600 \text{ s} = 18000 \text{ C}$
Versorgungsdauer	1 (E)	$t = \frac{E}{P} = \frac{50 \text{ Wh}}{20 \text{ W}} = 2.5 \text{ h}$

Typische Fehler: $Q = U \cdot W = 500$: Ansatz und Ladung in Ah 0; die Umrechnung des eigenen Werts in C ($\cdot 3600$) zählt; Versorgungsdauer unabhängig → 2 von 4 P. Ladung in C mit $\cdot 60$ statt $\cdot 3600$ (300 C): Ladung in C 0 → 3 von 4 P.

G3 Elektroboiler, 6 kWh in 2.5 h

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Leistung	1 (E)	$P = \frac{E}{t} = \frac{6 \text{ kWh}}{2.5 \text{ h}} = 2.4 \text{ kW}$
Strom	1 (E)	$I = \frac{P}{U} = \frac{2400 \text{ W}}{230 \text{ V}} \approx 10.4 \text{ A}$
Kosten	1 (E)	Kosten = $E \cdot \text{Preis} = 6 \text{ kWh} \cdot 0.27 \text{ CHF/kWh} \approx 1.62 \text{ CHF}$
«Stromverbrauch»	1	Strom wird nicht verbraucht, er fliesst zurück. Umgesetzt und bezahlt wird Energie.

Typische Fehler: $P = E \cdot t = 15 \text{ kW}$: Leistung 0; Strom folgerichtig (65.2 A) zählt → 3 von 4 P. $I = \frac{2.4}{230}$ ohne Umrechnung in W (0.0104 A): Strom 0 → 3 von 4 P.

G4 Kabel für den Rasenmäher

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Höchster Widerstand	1 (E)	$R = \frac{U}{I} = \frac{6 \text{ V}}{8 \text{ A}} = 0.75 \Omega$
Leiterlänge	1 (W)	hin und zurück: $l = 2 \cdot 30 \text{ m} = 60 \text{ m}$
Mindestquerschnitt	1 (E)	$A = \frac{\rho \cdot l}{R} = \frac{0.017 \Omega \text{ mm}^2/\text{m} \cdot 60 \text{ m}}{0.75 \Omega} = 1.36 \text{ mm}^2$
Wahl	1	1.5 mm ² (der kleinste Querschnitt über 1.36 mm ² ; 0.75 mm ² ist zu dünn)

Typische Fehler: Nur 30 m gerechnet ($A = 0.68 \text{ mm}^2$, Wahl 0.75 mm²): Leiterlänge 0, Rest folgerichtig → 3 von 4 P. $R = U \cdot I = 48 \Omega$: Höchster Widerstand 0, Querschnitt folgerichtig (0.021 mm²) zählt, Wahl 0.75 mm² zählt → 3 von 4 P.

G5 $R_1 = 40 \Omega$, R_2 unbekannt, 12 V, 0.2 A

5 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
a) R_{ges}	1 (E)	$R_{\text{ges}} = \frac{U}{I} = \frac{12 \text{ V}}{0.2 \text{ A}} = 60 \Omega$
a) R_2	1 (E)	$R_2 = R_{\text{ges}} - R_1 = 60 \Omega - 40 \Omega = 20 \Omega$
a) Teilspannungen	1 (E)	$U_1 = I \cdot R_1 = 8 \text{ V}$, $U_2 = I \cdot R_2 = 4 \text{ V}$ (beide nötig)
b) R_{ges} parallel	1 (E)	$R_{\text{ges}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{40 \Omega \cdot 20 \Omega}{60 \Omega} \approx 13.3 \Omega$
b) Gesamtstrom	1 (E)	$I = \frac{U}{R_{\text{ges}}} = \frac{12 \text{ V}}{13.3 \Omega} \approx 0.90 \text{ A}$ (oder $\frac{12 \text{ V}}{40 \Omega} + \frac{12 \text{ V}}{20 \Omega} = 0.3 \text{ A} + 0.6 \text{ A}$)

Typische Fehler: Kehrwert vergessen ($R_{\text{ges}} = 0.075 \Omega$): b) R_{ges} 0; der Gesamtstrom zählt nur, wenn er über $I_1 + I_2 = 0.9 \text{ A}$ gerechnet ist — $\frac{12 \text{ V}}{0.075 \Omega} = 160 \text{ A}$ gibt 0. Also: Gesamtstrom über $I_1 + I_2 \rightarrow 4$ von 5 P, über $U/R_{\text{ges}} \rightarrow 3$ von 5 P. $R_2 = 60 \Omega$ (Gesamtwiderstand für R_2 gehalten): R_2 0; Teilspannungen und b) mit 60Ω folgerichtig ($U_2 = 12 \text{ V}$ ist dann unmöglich und gibt die Teilspannungen nicht) → 3 von 5 P.

G6 Waschmaschine mit Isolationsfehler

5 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
a) Fehlerstrom	1 (E)	$I_F = \frac{U}{R} = \frac{230 \text{ V}}{2 \Omega} = 115 \text{ A}$
a) Wer trennt	1	Der Leitungsschutzschalter trennt sofort, weil der Strom ein Vielfaches seiner 13 A ist (Kurzschlussauslösung); der FI trennt ebenfalls, weil 115 A auf dem Rückweg fehlen. (Einer der beiden genügt für den Punkt, wenn die Begründung stimmt.)
b) Körperstrom	1 (E)	$I_K = \frac{230 \text{ V}}{1800 \Omega} \approx 0.128 \text{ A} = 128 \text{ mA}$
b) Wer schützt	1	Der FI: 128 mA fehlen auf dem Rückweg, mehr als 30 mA — er muss trennen (beim gut Vierfachen spätestens nach 150 ms; die Zeit ist nicht verlangt).
b) Warum nicht der LS	1	0.128 A liegen weit unter 13 A: Der Leitungsschutzschalter merkt nichts, er schützt die Leitung, nicht den Menschen.

Typische Fehler: $I_K = 230 \text{ V} \cdot 1800 \Omega$: Körperstrom 0; «der FI schützt» zählt, wenn mit Hin- und Rückstrom begründet; «der LS löst aus» gibt die letzte Zeile nicht → 3 von 5 P. In a) nur «der FI trennt» ohne Begründung: a) Wer trennt 0 → 4 von 5 P.

4 · Selbsteinschätzung

-
- 22 – 25 P Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals (Zuordnung unten).
- 17 – 21 P Den schwächsten Teil nochmals: Simulation und Übungen des Kapitels, in dem du die meisten Punkte verloren hast.
- 11 – 16 P Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
- 0 – 10 P Zurück zu Kapitel 1 und von dort der Reihe nach weiter.
-

Aufgabe → **Kapitel** (gilt für alle Bereiche): G1 → Kapitel 1 · G2, G3 → Kapitel 2 · G4 → Kapitel 3 · G5 → Kapitel 4 · G6 → Kapitel 5
